

Trabalho Prático 3 – TP3 (EM DUPLAS)

O módulo a ser implementado é o **traffic_filter**. O objetivo deste módulo é detectar determinados padrões em um fluxo de entrada de dados serial. Estes padrões correspondem a “ataques”, devendo-se **notificar** o mesmo. O **traffic_filter** bloqueia a saída de dados em caso de detecção de igualdade entre o fluxo de entrada e um determinado padrão.

1 Orientações Gerais

Entrega do TP3 07/JUNHO/23 (qua) – 09h45

Este trabalho consiste nas seguintes tarefas:

- **[2,0 pontos]** Projetar a máquina de estados (FSM) que controla o circuito proposto, *traffic_filter*, desenhando-a e explicando o funcionamento da mesma. Este projeto é a **parte 1 do relatório** a ser entregue. Significa apresentar de forma textual a descrição da FSM, com o seu desenho, e explicação do funcionamento do circuito.
- **[1,0 pontos]** Modelar corretamente o módulo *compara_dado*. Este módulo é um componente do *traffic_filter*.
- **[4,0 pontos]** Desenvolver a modelagem do circuito proposto em linguagem VHDL. No material de apoio ao trabalho há o arquivo *tp3.vhd*, que deve receber o código desenvolvido. Os pontos serão divididos da seguinte maneira:
 - [0.5 ponto] correta modelagem da entidade
 - [0.5 ponto] correta modelagem dos sinais internos à arquitetura
 - [0.5 ponto] instanciação correta dos 4 módulos *compara_dado*
 - [1.0 ponto] correta modelagem da máquina de estados finita (FSM)
 - [1.0 ponto] correta modelagem dos registradores dependentes da FSM, e registrador de deslocamento
 - [0.5 ponto] correta modelagem dos circuitos combinacionais e atribuição das saídas
- **[3,0 pontos]** Apresentar no relatório **um cenário** de operação contendo:
 - [1.0 ponto] programação de 4 padrões diferentes
 - [1.0 ponto] detecção de ao menos 3 padrões
 - [1.0 ponto] reprogramação de novos padrões (pode ser apenas 1) – evento não mostrado na figura exemplo – e detecção do novo padrão programado

Apresentar e explicar os vetores de teste e as formas de onda. A apresentação do cenário de teste é a **parte 2 do relatório** a ser entregue. Usar como modelo para o relatório a figura apresentada no final deste documento.

- ▶ **Entregar:** um arquivo em formato ZIP contendo **6 (seis)** arquivos:
 1. modelagem em VHDL módulo *compara_dado* (*comp.vhd*)
 2. modelagem em VHDL do circuito proposto (*tp3.vhd*)
 3. *tb.vhd* (alterado em relação ao arquivo fornecido para contemplar a parte 2 do relatório)
 4. *script* de simulação *sim.do* (fornecido)
 5. arquivo *wave.do* (fornecido)
 6. relatório em formato PDF
- ▶ **O cenário de teste só será avaliado se o resultado corresponder ao resultado da simulação, isto é, o código deverá ser compilado e o simulador gerar as formas de onda presentes no relatório.**
- ▶ **Plágio é impossível, pois cada grupo necessariamente fará cenários de teste diferentes.**
- ▶ **Plágio em qualquer parte das entregas zera a nota para os grupos em que se detectar esta grave infração.**

2 Descrição do módulo a ser implementado


O **traffic_filter** em modo normal de operação transfere o fluxo serial de dados (**din**) para a saída (**dout**). O fluxo de dados é síncrono ao sinal de **clock**, ou seja, em todo ciclo de **clock** há um bit de dados válido em **din**.

Demais saídas:

- **alarme** – em caso de uma situação de ataque a saída **alarme** é ativada (nível lógico 1), e fluxo de dados de saída é bloqueado.
- **número** – indica o **número** do padrão que gerou o alarme.

Observar que **din** continuamente entra em um registrador de deslocamento de 8 bits, formando uma palavra de dados de 8 bits, denominado **data**.

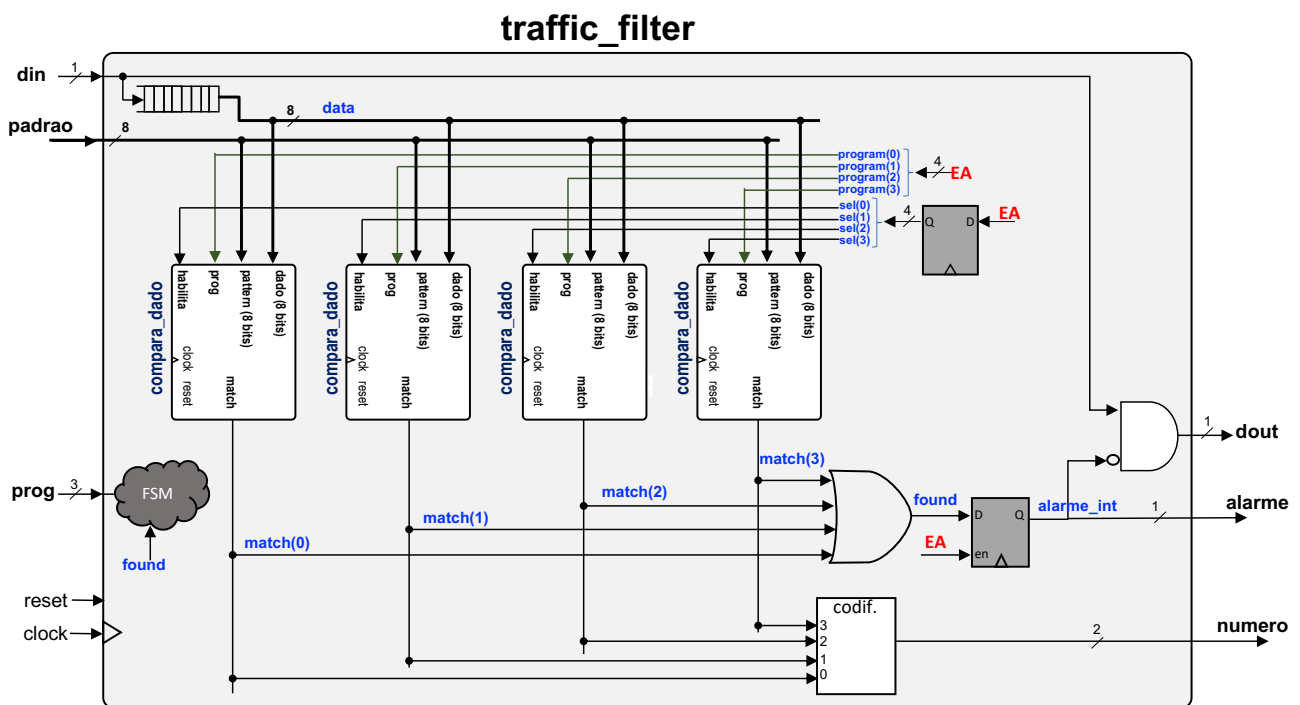O **traffic_filter** possui 4 módulos **compara_dado**, podendo-se comparar o fluxo de entrada com até quatro padrões diferentes. O usuário pode selecionar em **prog** os valores {1,2,3,4} para programar e habilitar um determinado padrão.



Exemplos de codificação para os registradores e decodificador (*program*) que dependem do Estado Atual (**EA**)


```
program(0) <= '1' when EA= xxxx else '0';
```

```
process(clock, reset)
begin
  if reset = '1' then
    sel(0) <= '0';
  elsif rising_edge(clock) then
    if EA=xxxx then
      sel(0) <= '1';
    elsif EA= xxxx then
      sel(0) <= '0';
    end if;
  end if;
end if;
```

```
process(clock, reset)
begin
  if reset = '1' then
    alarme_int <= '0';
  elsif rising_edge(clock) then
    if EA=xxxx then
      alarme_int <= found;
    elsif EA=xxxx or outras condições then
      alarme_int <= '0';
    end if;
  end if;
end if;
```

A primeira ação do usuário é **programar** os padrões a serem detectados no fluxo de dados. Os padrões ficam armazenados em um **módulo** denominado **compara_dado** (figura ao lado). Funcionamento do **compara_dado**:

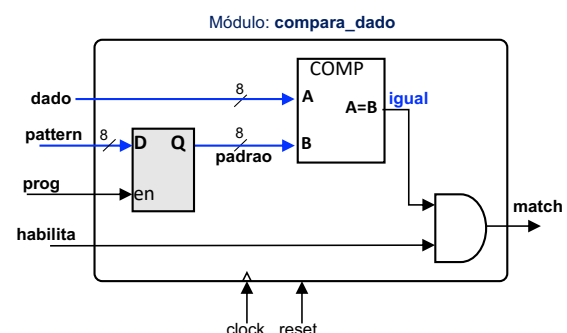- Se **prog**='1' armazena-se a entrada **pattern** no registrador **padrao**;
- Se **habilita**='1' habilita-se a comparação entre o dado de entrada (**dado**) com o padrão armazenado (**padrao**);
- A saída do módulo **compara_dado** é o sinal **match**, o qual indica igualdade entre o valor armazenado (**padrao**) e o valor de entrada (**dado**), se o módulo está habilitado.



O barramento **prog** (3 bits) do **traffic_filter** indica o que o circuito deve fazer (comandos de entrada) para a FSM:

| prog | ação |
|-------------|---|
| 0 | Não realiza nenhuma ação. |
| 1 | Armazena o padrão 1 no registrador interno do primeiro <i>compara_padrao</i> e ativa o sinal <i>sel(0)</i> , o qual habilita a comparação no primeiro <i>compara_padrao</i> |
| 2 | Ação semelhante à <i>prog=1</i> , só que armazena e habilita a comparação com o padrão 2 |
| 3 | Ação semelhante à <i>prog=1</i> , só que armazena e habilita a comparação com o padrão 3 |
| 4 | Ação semelhante à <i>prog=1</i> , só que armazena e habilita a comparação com o padrão 4 |
| 5 | Ativa o estado buscando . Caso ocorra a ocorrência de igualdade com algum padrão (found=1), a FSM deve ir para o estado bloqueio |
| 6 | Zera <i>alarme_int</i> , fazendo a FSM voltar para ao estado buscando (só aceitar este valor estando no estado bloqueio) |
| 7 | Faz com que a FSM vá para um estado de zerar os registradores <i>alarme_int</i> e <i>sel</i> (só aceitar este valor estando nos estados buscando ou bloqueio), e posteriormente ao zeramento dos registradores a FSM deve voltar para o estado inicial. |

Após a programação ocorrer, o usuário seleciona **prog=5**, indo para o estado **buscando**. Neste estado o registrador *alarme_int* (e consequentemente a saída **alarme**) passa a armazenar o valor da comparação *found*. Se *alarme_int* receber '1' o alarme é acionado e a saída é bloqueada (valor '0'). Acontecendo alarme (*found=1*), a FSM vai para o estado **bloqueio**, e o usuário pode selecionar:

1. **prog=6** → a FSM voltar ao estado **buscando**.
2. **prog=7** → a FSM vai para um estado de zerar os registradores *alarme_int* e *sel*, e posteriormente ao zeramento a FSM deve voltar para o estado inicial.

3 Configuração do Test Bench

- Para a criação de um **cenário de teste diferente** deve-se modificar no *test bench* o padrão de teste, onde: **t** indica o tempo em períodos de *clock*, **prog** indica o modo de configuração, e **padrao** o valor do padrão a ser armazenado, como mostrado abaixo:


```
type padroes is array(natural range <>) of test_record;
constant padrao_de_teste : padroes := (
    (t => 4, prog => "001", padrao => x"24"),
    (t => 10, prog => "010", padrao => x"B8"),
    (t => 15, prog => "011", padrao => x"D4"),
    (t => 20, prog => "100", padrao => x"65"),
    (t => 35, prog => "101", padrao => x"FF"), -- ATIVA A COMPARAÇÃO (5)
    (t => 55, prog => "110", padrao => x"FF"), -- reinicia a comparação (6)
    (t => 70, prog => "110", padrao => x"FF"), -- reinicia a comparação (6)
    (t => 105, prog => "111", padrao => x"FF") -- reinicializa (7)
);
```

- A sequência de dados **din** é gerada de forma pseudoaleatória. Para alterar a sequência deve-se alterar a semente de geração de dados, isto é, o valor *seed*, como mostrado abaixo:

```
constant seed : std_logic_vector(GP-1 downto 0) := "1101101110110110010";
```

- Como os valores gerados são pseudoaleatórios, sugere-se observar na forma de onda os valores gerados para escolher os padrões a serem comparados.

 - A figura abaixo mostra o *din* sendo gerado, o *data* que é resultado do registrador de deslocamento, e o “*conta_tempo*” que auxilia a determinar o *t* nos vetores de teste.



4 Estrutura Sugerida para a Modelagem do *traffic_filter*

- A partir do desenho do *traffic_filter*, o código deve possuir:

```

begin
--      REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO QUE RECEBE O FLUXO DE ENTRADA
--      4 PORT MAPS PARA OS compara_dado
found  <= . . .
program(0) <= . . .
program(1) <= . . .
program(2) <= . . .
program(3) <= . . .
--      registradores para ativar as comparações (sel)
--      registrador para o alarme interno
--      MÁQUINA DE ESTADOS (FSM)
--SAIDAS:
alarme <= . . .
dout   <= . . .
numero <= . . .

end architecture;

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;


entity tp3 is
    port (clock    : in std_logic;
          reset    : in std_logic;
          . . .
    );
end entity;

architecture tp3 of tp3 is
    type state is ( . . . );
    signal EA, PE: state;
    . . .

```

5 Exemplo de Simulação

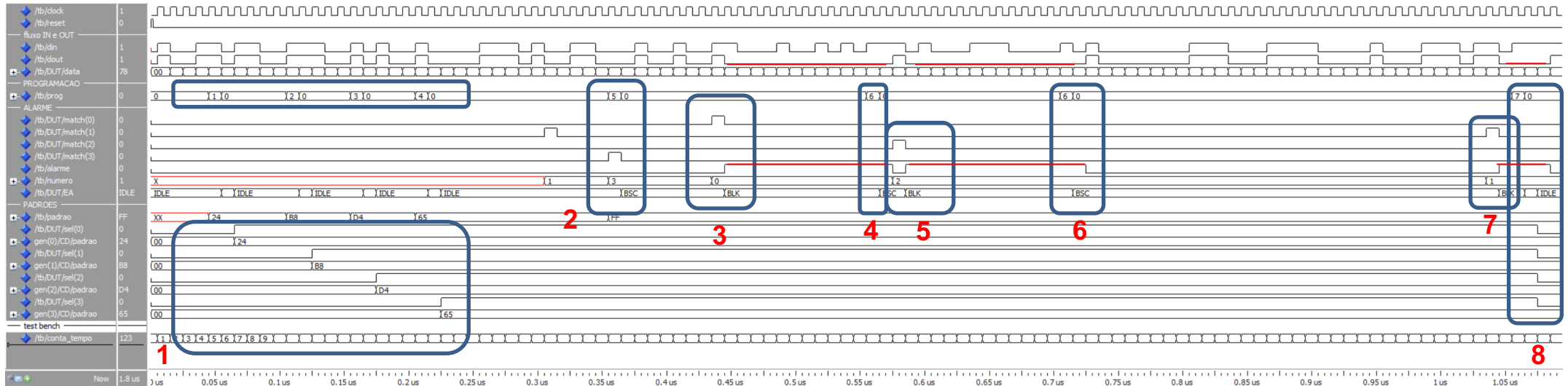Exemplo de simulação. Produzir no relatório um cenário diferente deste, mas este cenário deve funcionar na modelagem



Eventos destacados:

1. *prog* {1,2,3,4} programando os padrões e habilitando a comparação – observar que {sel(0), sel(1), sel(2), sel(3)} só voltam a zerar com o comando 7 (prog=7, no evento 8, ao final desta simulação)
2. início da busca por ataque, estado **buscando** – (BSC na figura) → prog=5
3. *match* com o primeiro padrão, **número=0**, com a máquina indo para o estado **bloqueio** (BLK na figura), e com o tráfego de saída bloqueado (**dout=0**, destacado em vermelho) e o alarme ativado (destacado em vermelho)
4. Prog=6, permitindo comparar novamente. Logo depois de liberar a comparação, houve um match com o padrão 2 (**número=2**)
5. Voltou-se novamente para o estado de **bloqueio** (BLK na figura) – tráfego bloqueado e alarme acionado
6. Prog=6, permitindo comparar novamente, estado **buscando** – (BSC na figura)
7. Match com o primeiro padrão, **número=1**, com a máquina indo para o estado **bloqueio** (BLK na figura) – tráfego bloqueado e alarme acionado
8. Circuito vai para o estado de **zerar**, deixando passar o tráfego de entrada, zerando {sel(0), sel(1), sel(2), sel(3)}, e depois para o estado **IDLE**.